

## Correction Colle n°1

1. a) On a  $\underline{V} = (R + jX) \underline{I}$

$$\text{d'où } \underline{I} = \frac{\underline{V}}{R + jX} = \frac{230}{30 + 10j}$$

$$\underline{I} = \frac{230 \times (30 - 10j)}{30^2 + 10^2}$$

$$\underline{I} = 6,9 - 2,3j$$

b)  $\underline{I} = \sqrt{6,9^2 + 2,3^2} e^{j \times \arctan\left(\frac{-2,3}{6,9}\right)}$

$$\underline{I} = 7,27 e^{-j \times 18,4^\circ}$$

2.  $\underline{I} = |\underline{I}| = 7,27 \text{ A}$

3.  $i = \underline{I} \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi) = 10,3 \times \sin(\omega t - 18,4^\circ)$

4. On a  $\underline{V}_R = R \times \underline{I} = 218,1 e^{-j \times 18,4^\circ}$

et  $\underline{V}_L = jL\omega \underline{I} = e^{j \times 90^\circ} \times L\omega \times 7,27 e^{-j \times 18,4^\circ}$

$$\underline{V}_L = 72,7 e^{j \times 71,6^\circ}$$

5. a) (R)  $\underline{P}_R = R \underline{I}^2 = 30 \times 7,27^2 = 1586 \text{ W}$

$$\underline{Q}_R = 0 \text{ VAR}$$

b) (L)  $\underline{P}_L = 0 \text{ W}$

$$\underline{Q}_L = L\omega \underline{I}^2 = 10 \times 7,27^2 = 528,5 \text{ VAR}$$

c)  $\underline{P}_{\text{tot}} = \underline{P}_R + \underline{P}_L = 1586 \text{ W}$

$$\underline{Q}_{\text{tot}} = \underline{Q}_R + \underline{Q}_L = 528,5 \text{ VAR}$$













