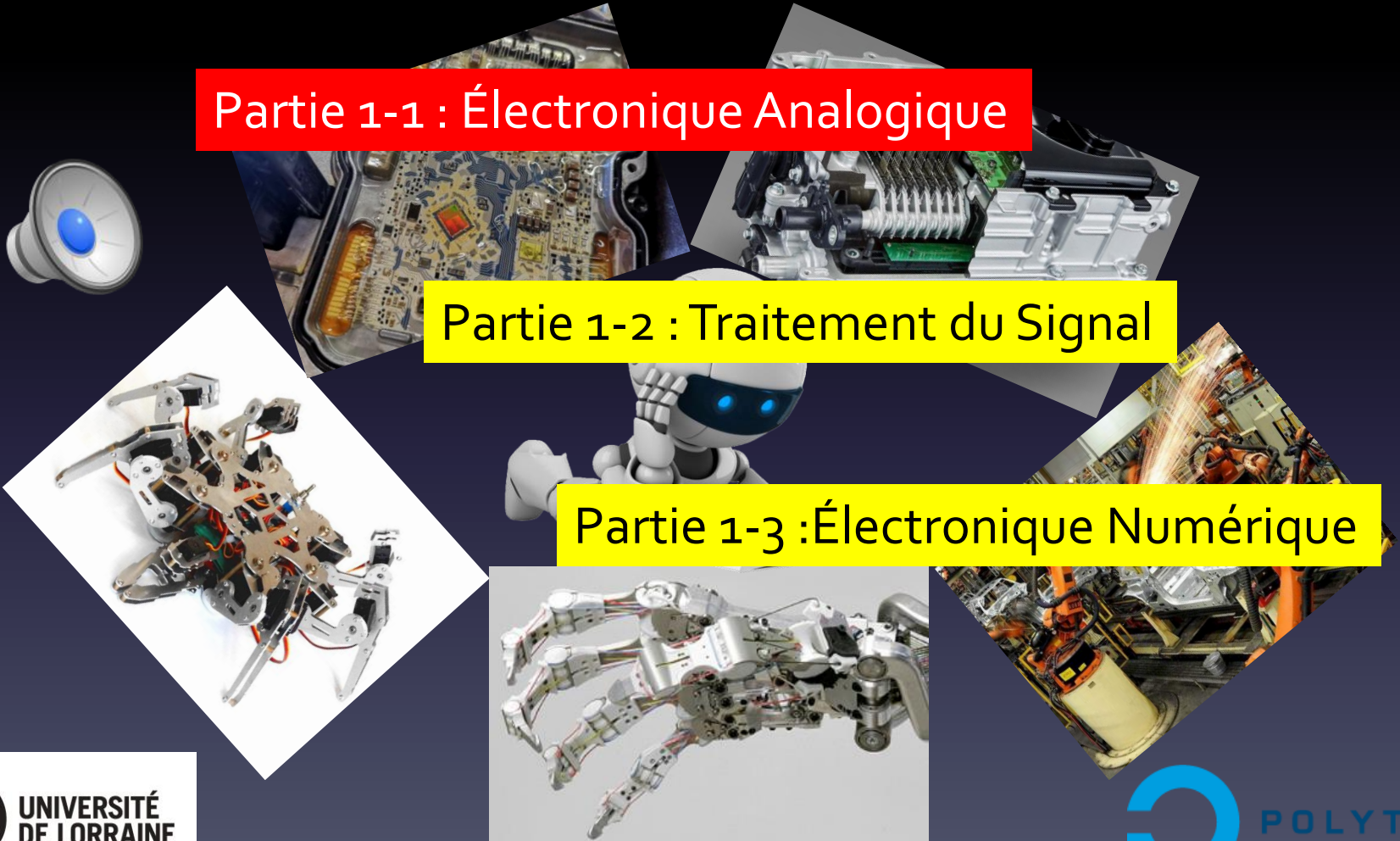


# Partie 1 : Aspect électronique et traitement du signal

Partie 1-1 : Électronique Analogique

Partie 1-2 : Traitement du Signal

Partie 1-3 : Électronique Numérique





# Partie 1 – 1 : L'Électronique analogique

## Rappels :

1. - Courant électrique

$$i = \frac{dq}{dt}$$

2. - Sources électriques



3. - Référence d'une source = masse (GND)




4. - Représentation symbolique d'une tension






# Lois de Kirchhoff

## Lois des nœuds

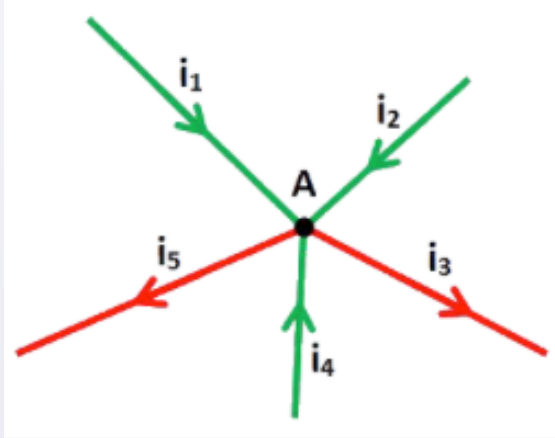

$$\sum_k^n i_k = 0$$

## - Lois des mailles

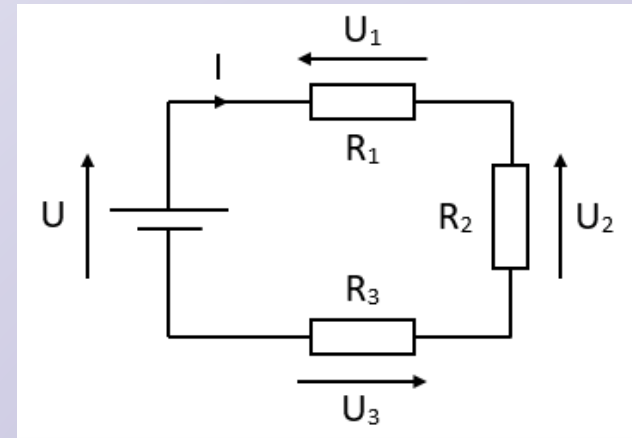

$$\sum_k^n v_k = 0$$

Autres méthodes d'analyse d'un circuit :

- Théorème de Thévenin
- Théorème de Norton






# Les composants « classiques »

## La résistance :

$$U = R \cdot I$$

R en ohm ( $\Omega$ )

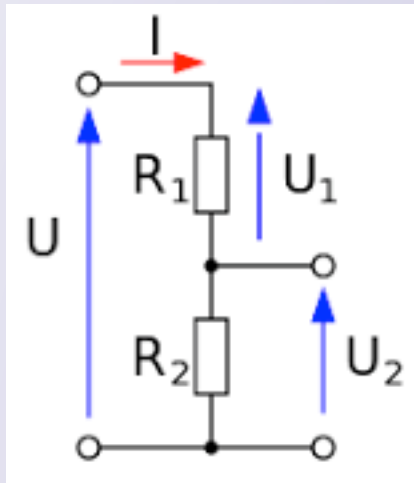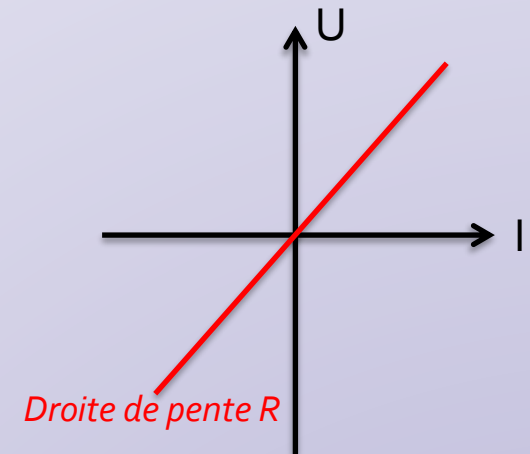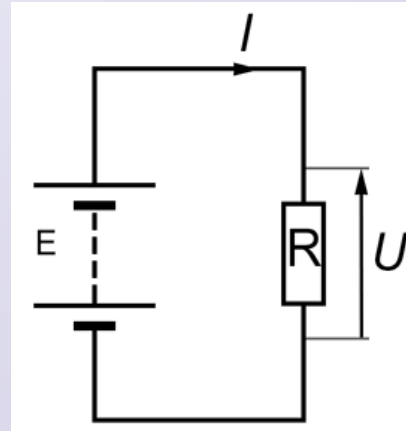


$$U_2 = U^* \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ et } U_1 = U^* \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$



# Les composants « classiques »

Le potentiomètre :

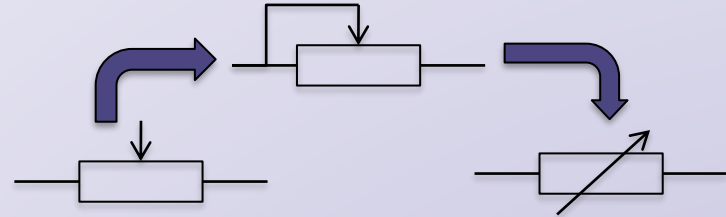

Les séries de valeurs normalisées pour les résistances

1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 - 8,2

Série : E12 - E24 - E48 - E96

12 valeurs/décade

24 valeurs/décade



48 valeurs/décade

96 valeurs/décade




# Les composants « classiques »

## Marquage

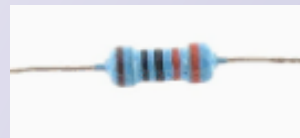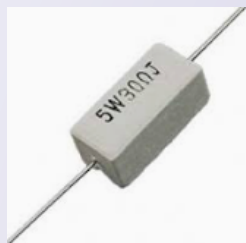

## Puissance

$$P = R \cdot I^2$$

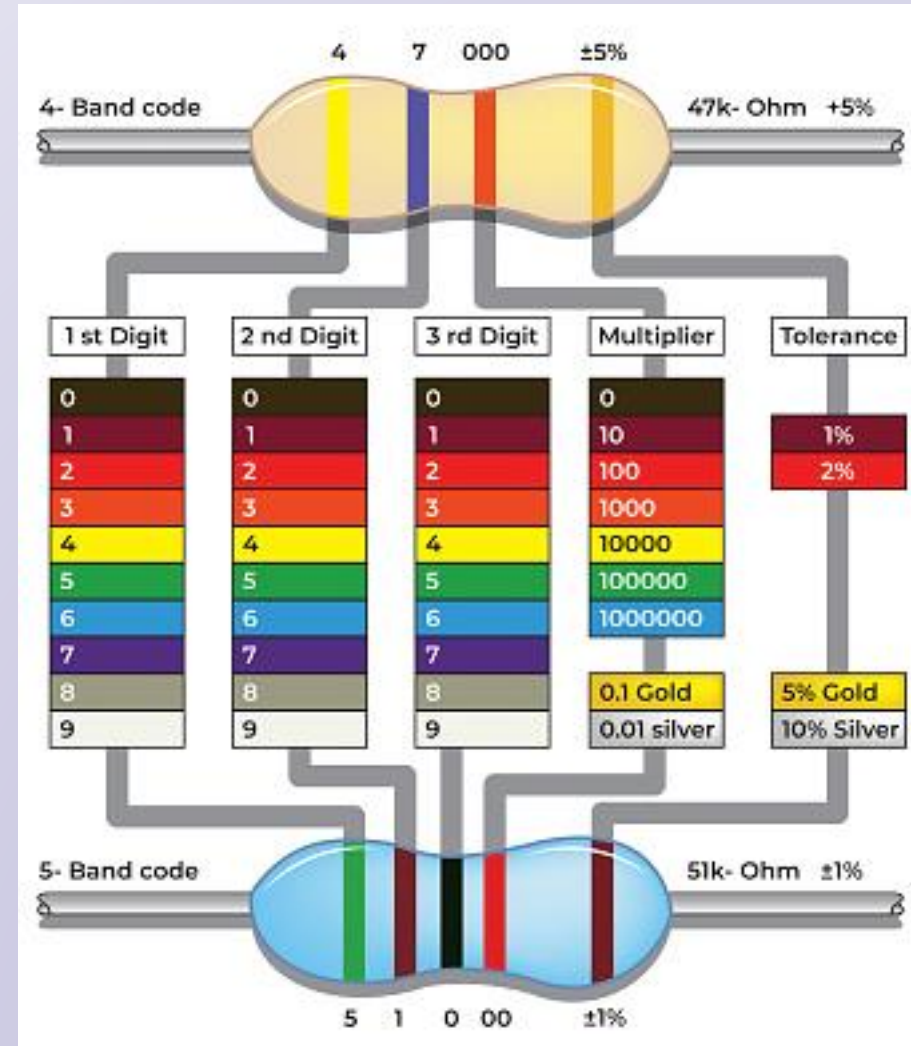








# Les composants « classiques »

## Le condensateur

$$I = C \cdot \frac{dV}{dt} \quad (1)$$

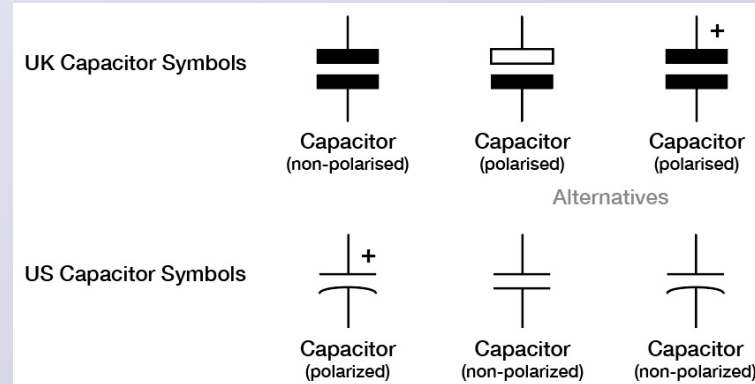

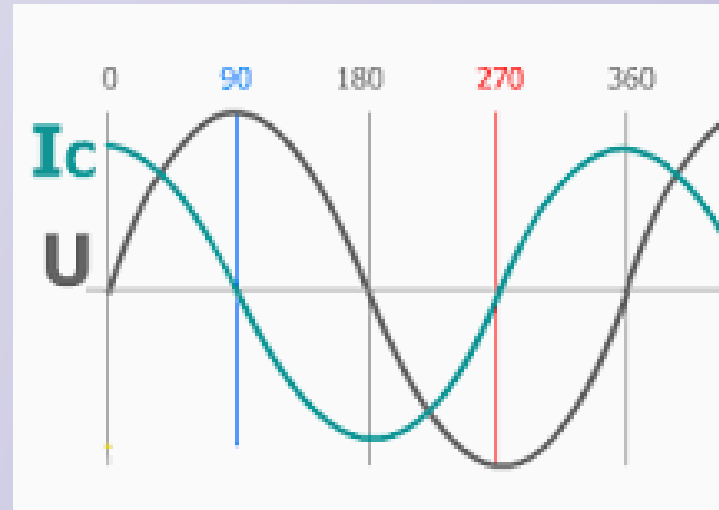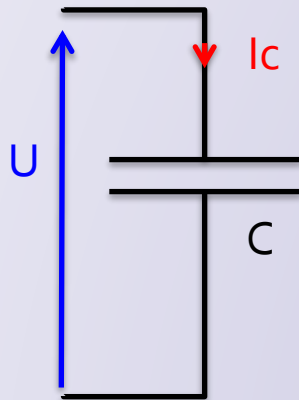
Condensateur → Élément de stockage d'énergie





# Les composants « classiques »
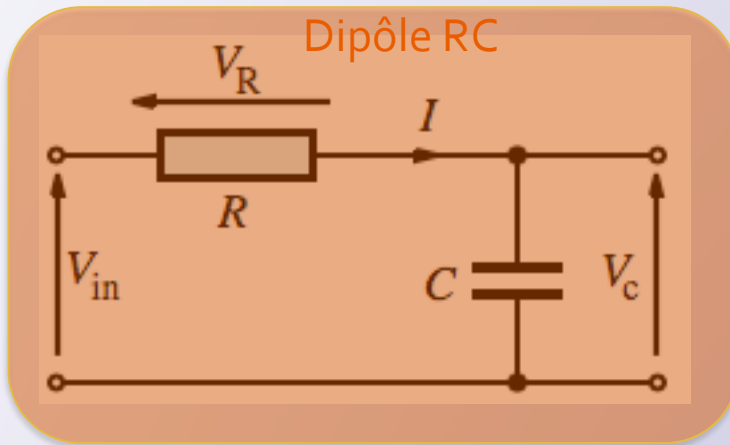
## Le condensateur soumis à une tension constante




$V_{in}$

$V_c$

$t$
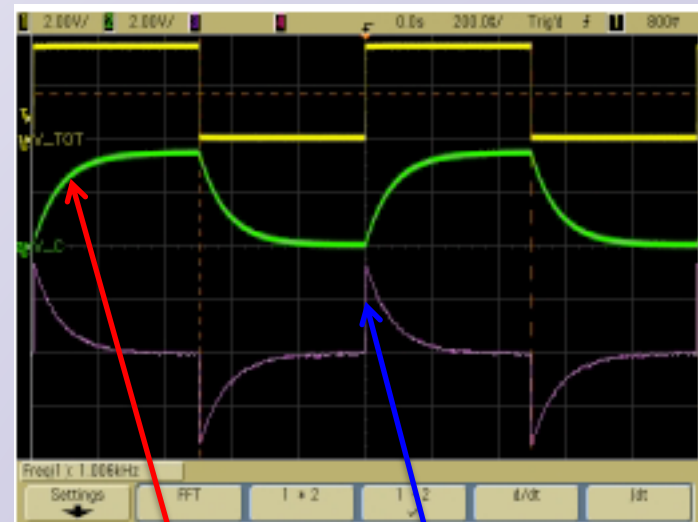
$$V_c = V_{in} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \text{ avec } \tau = R \cdot C$$



Lissage

Pas d'opposition au  
Passage de courant





# Les composants « classiques »


## Les types de condensateurs

$$W = \frac{1}{2} \times C \times U^2$$

Non polarisés

Polarisés


Symbole

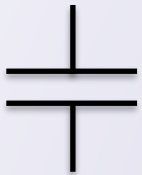


Aspect physique



Symbole

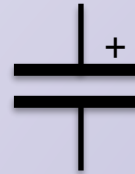






Aspect physique

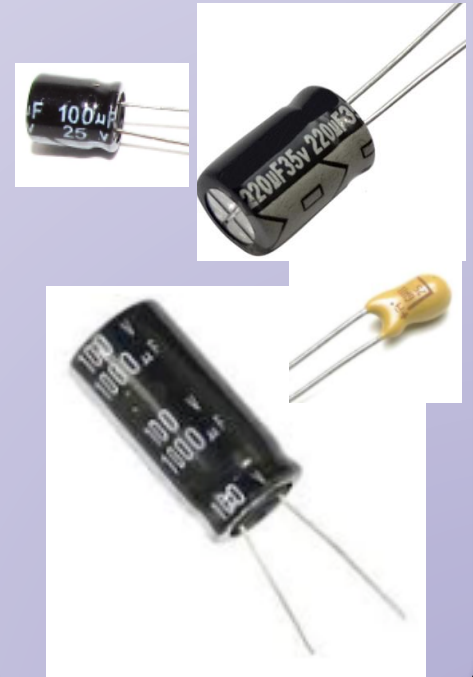



# Les composants « classiques »

## La self (ou bobine)

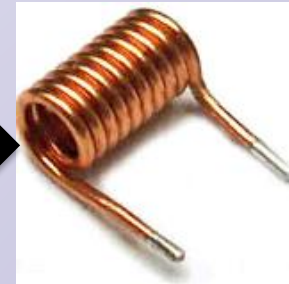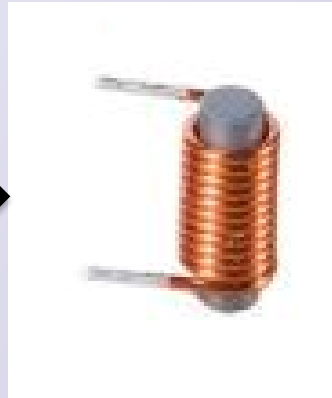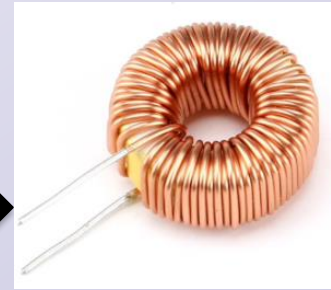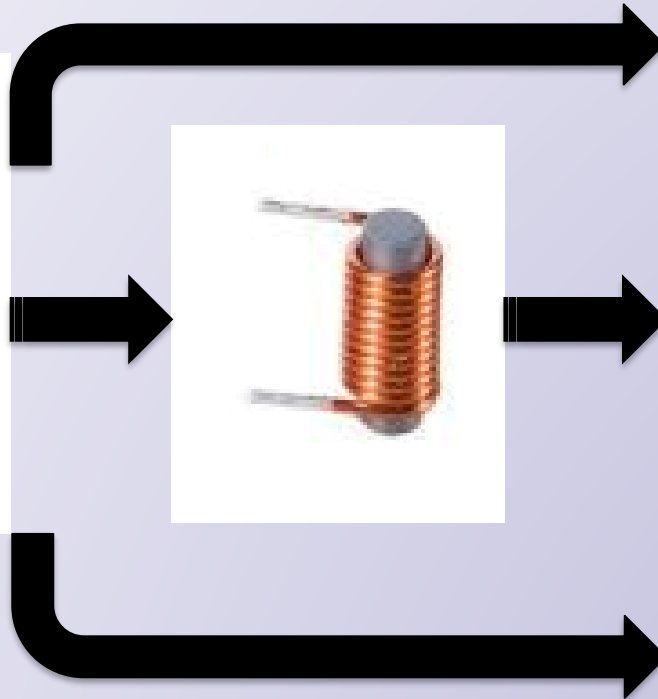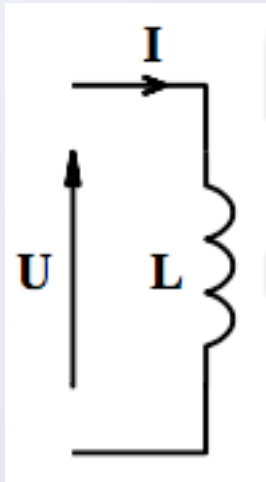


Version CMS  
1,8mm x 0,8mm






# Les composants « classiques »

## La self (ou bobine)

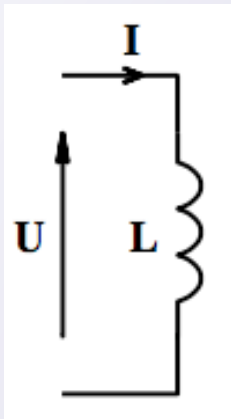

$$U = L \cdot \frac{dI}{dt}$$

(L en H)

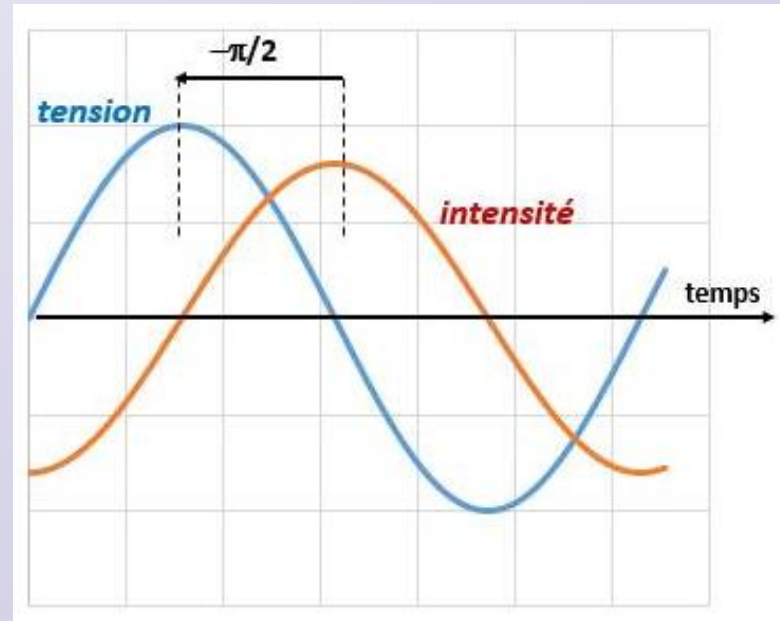


$$U = L \times \frac{dI}{dt} + r \times I \quad \text{avec } r \text{ (résistance série du fil)}$$



# Les composants « classiques »

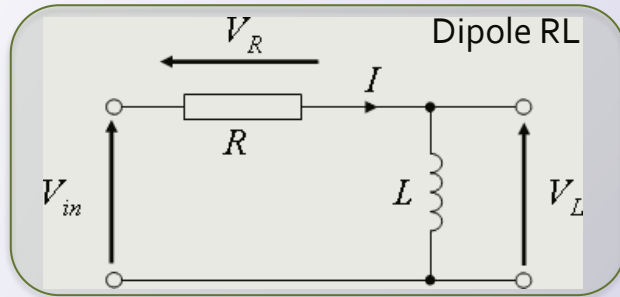
## La self soumise à une tension constante





Vin

Image de I
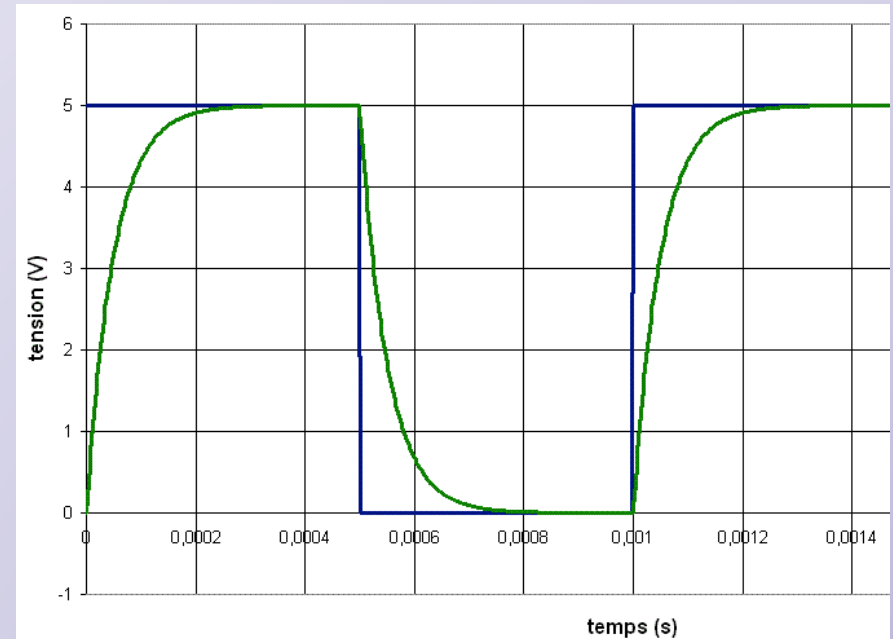
$$I_L = \frac{V_{in}}{R} \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \text{ avec } \tau = \frac{L}{R}$$



$$W = \frac{1}{2} \times L \times I^2$$

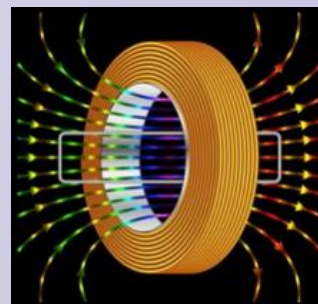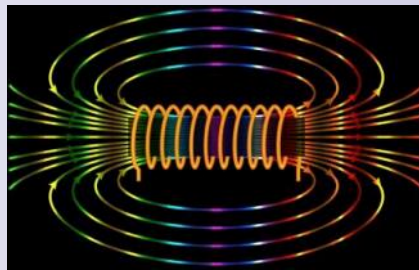


$$L = \frac{\mu_0 \times \mu_r \times N^2 \times S}{l}$$





# Les composants « classiques »

## La diode

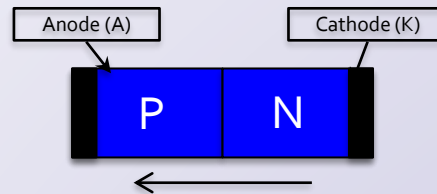


Sens de circulation des électrons

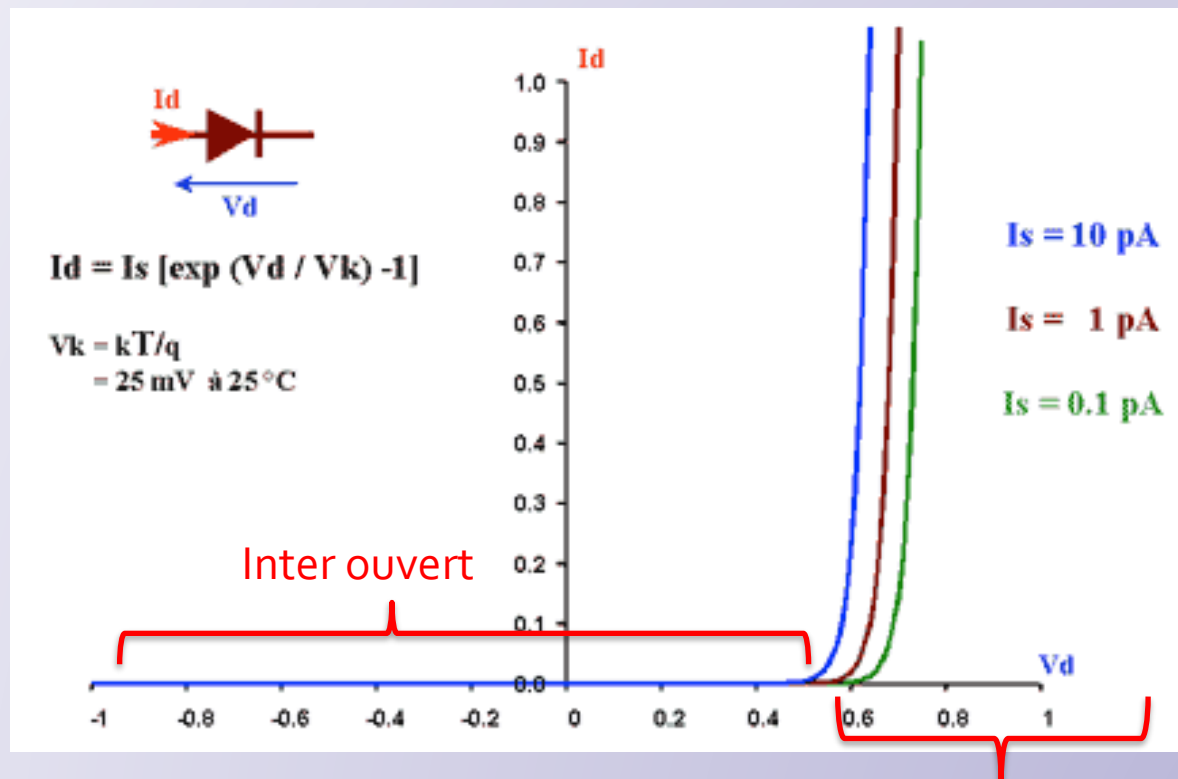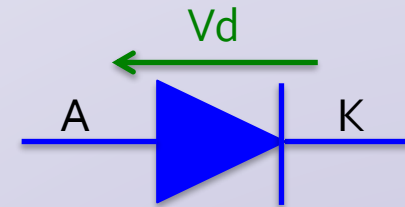





# Les composants « classiques »




## La diode

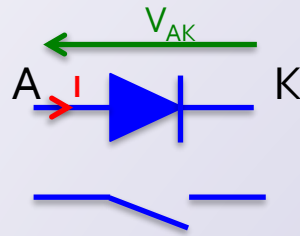

« Caractéristique idéale »

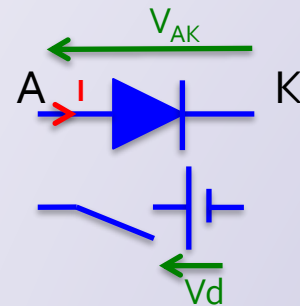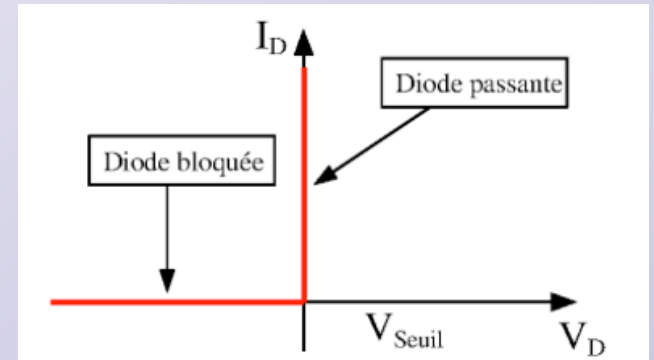

« Caractéristique semi- idéale »

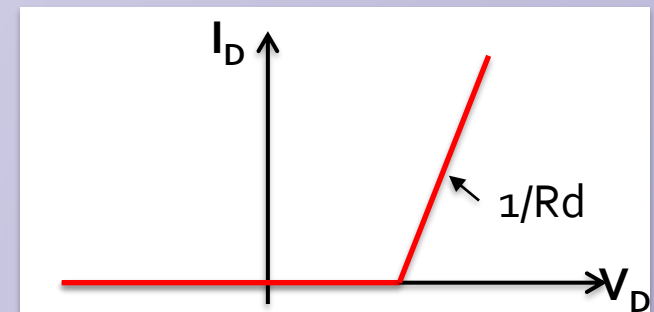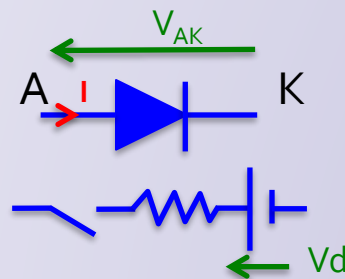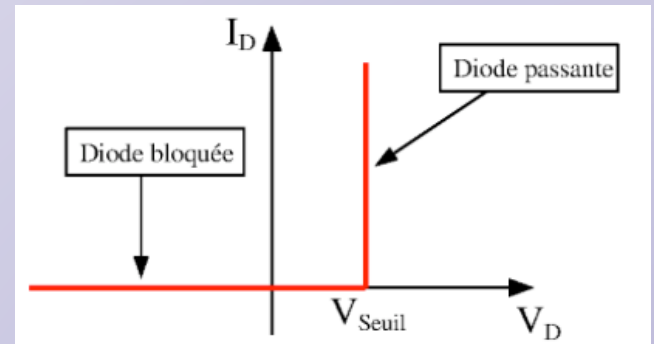

Si  $I_D > 0$  alors  $V_{AK} = V_D + R_D \times I_D$

« Caractéristique quasi-réelle »







# Les composants « classiques »

## La diode réelle

$$I_D = I_S \left( e^{\left( \frac{V_D}{V_k} \right)} - 1 \right) \text{ avec } V_k = \frac{k \cdot T}{q} = 25 \text{ mV à } 25^\circ \text{C}$$

Zone de tension inverse

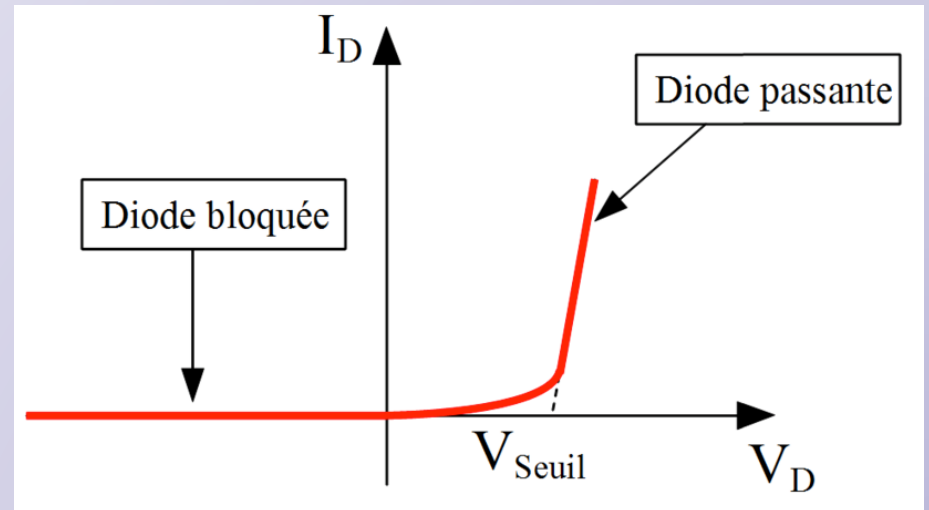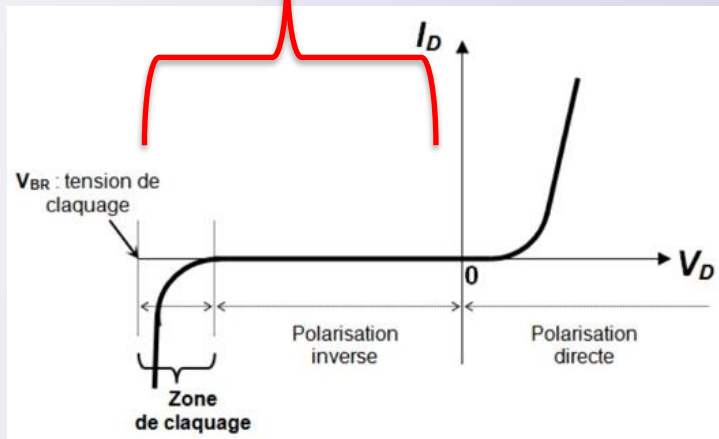



# Les composants « classiques »

## Modèles de diode

*CMS : Composant Monté en Surface*

1N4148  
Traitement du signal

Version axiale



Version CMS




Diode de redressement




1N4007  
DO214

Diode Schottky

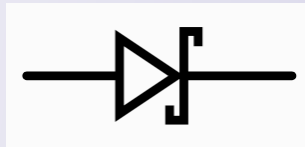


Signal

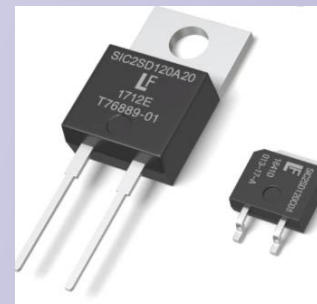







# Les composants « classiques »



## Applications de la diode

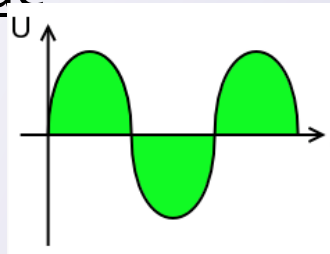

Redressement simple alternance

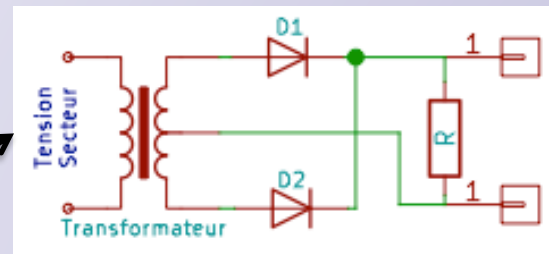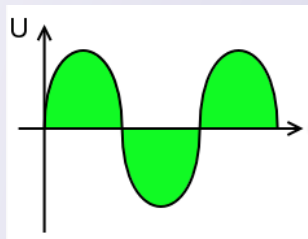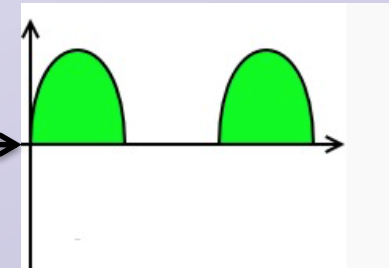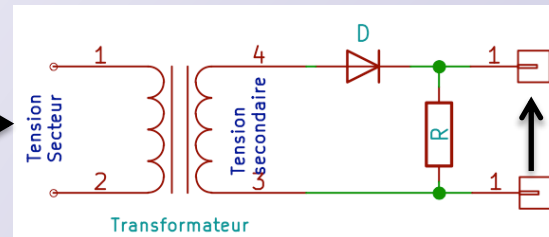



Redressement double alternance

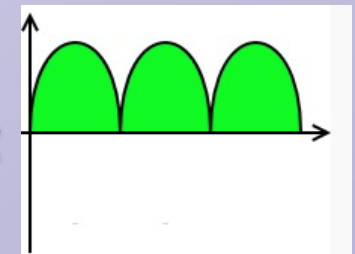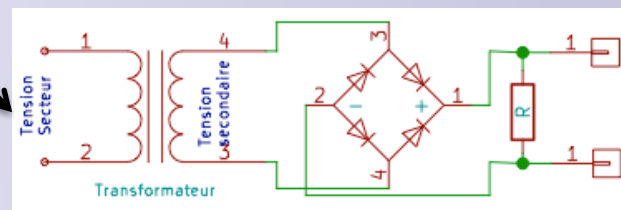



# Les composants « classiques »

## Autre application de la diode

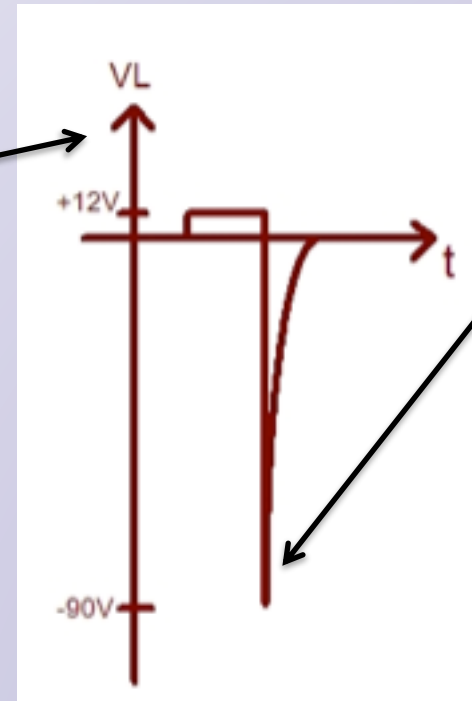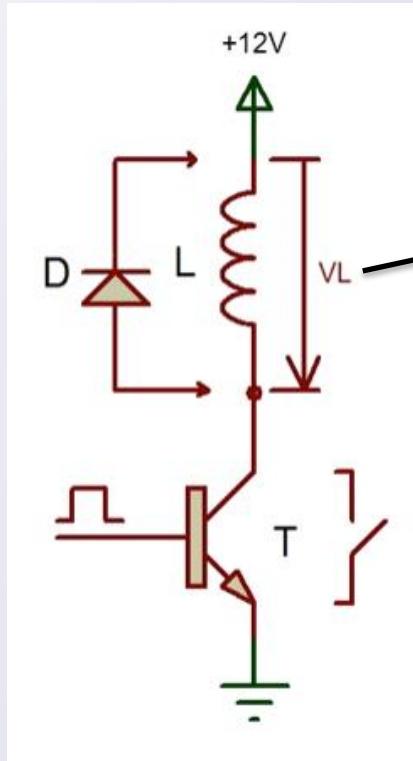


Tension aux bornes  
de L (sans diode)

Avec la diode,  
 $V_L = V_D = 0,7V$





# Les composants « classiques »

## La diode Zener

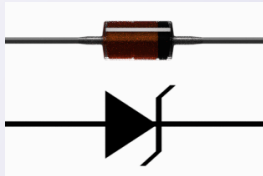

Composant  
et symbole

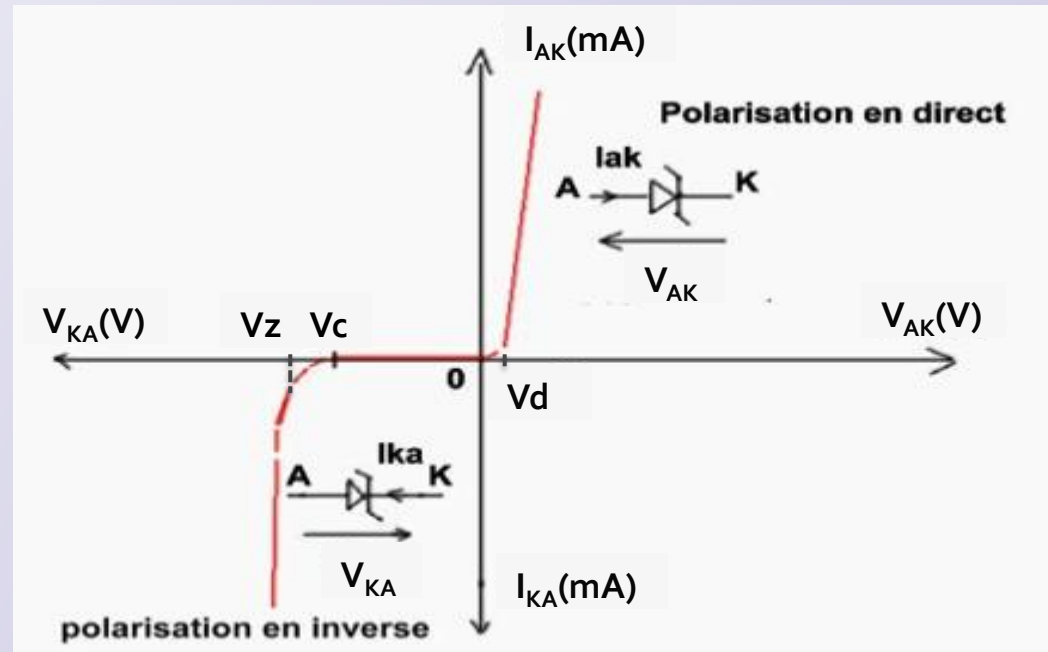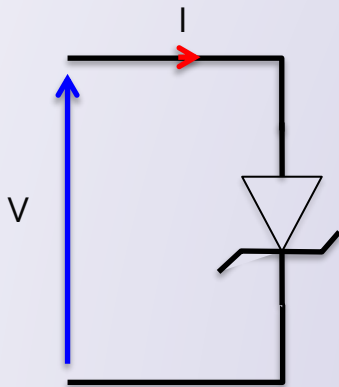

$$V_C < V < V_D \Rightarrow I = 0$$

$$V > V_D \Rightarrow I \rightarrow \infty$$


$$V < V_Z \Rightarrow I \rightarrow -\infty$$



# Les composants « classiques »

## Utilisation de la diode Zener


Diode zener simple

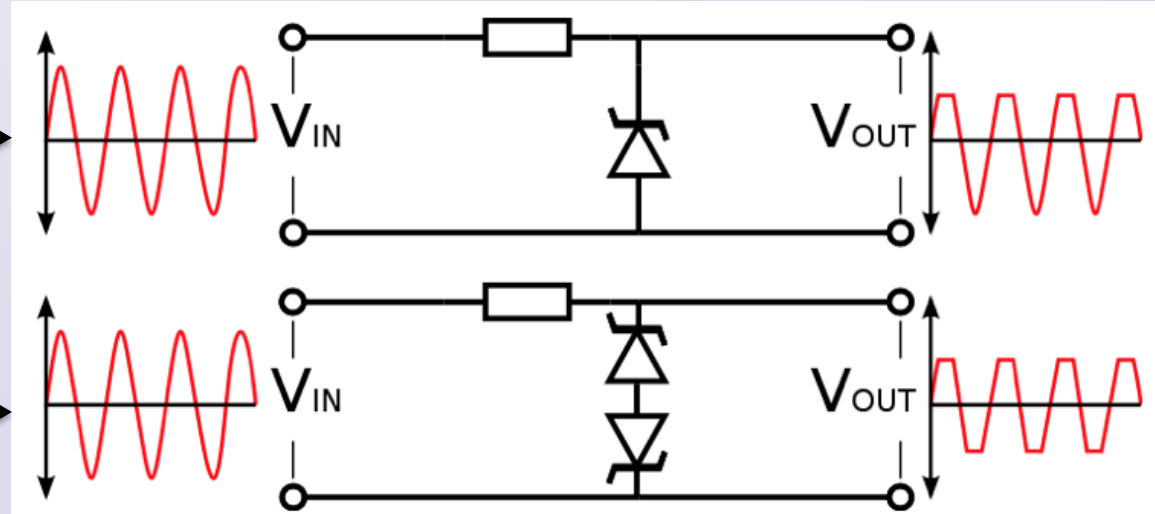

Double diode zener montées  
« Tête bêche »



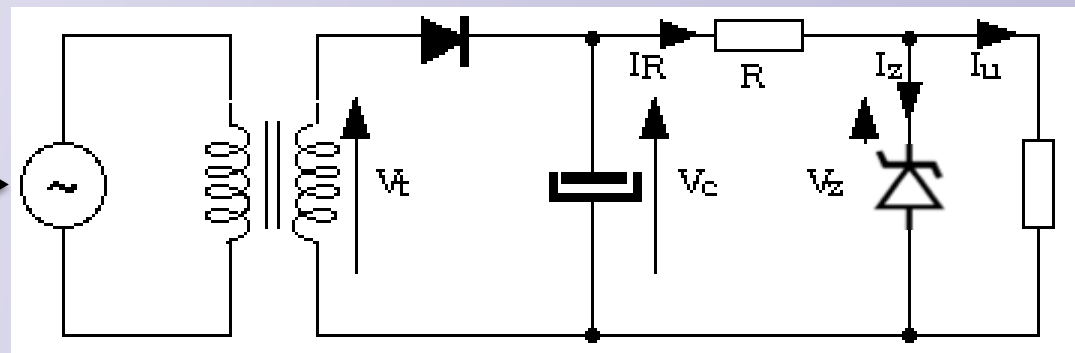Régulation d'une  
tension continue.  
Alimentation stabilisée











# Les composants « classiques »
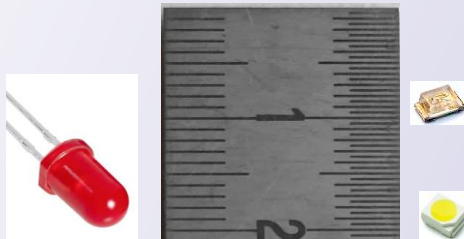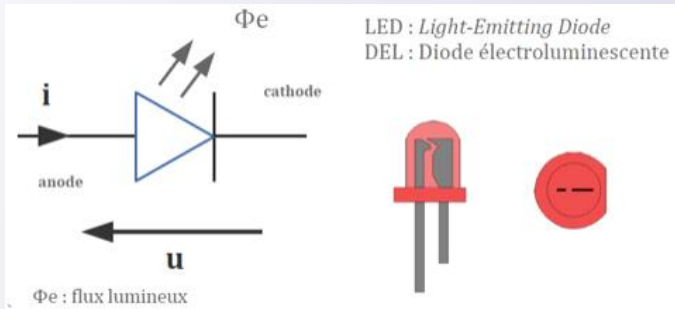
## La diode électro-luminescente (LED – Light Emitting Diode)




LED RGB

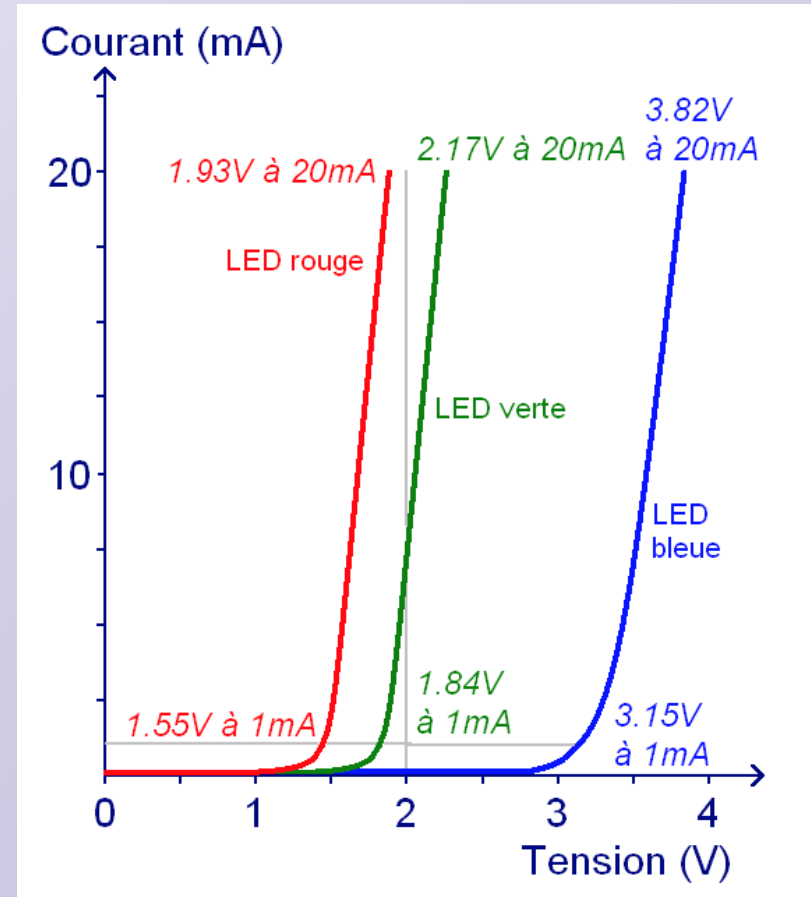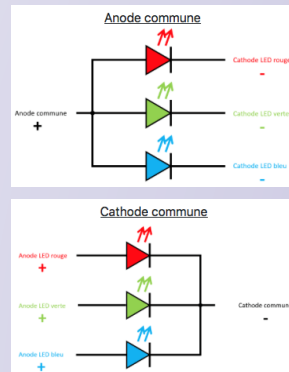




# Les composants « classiques »


## Le transistor

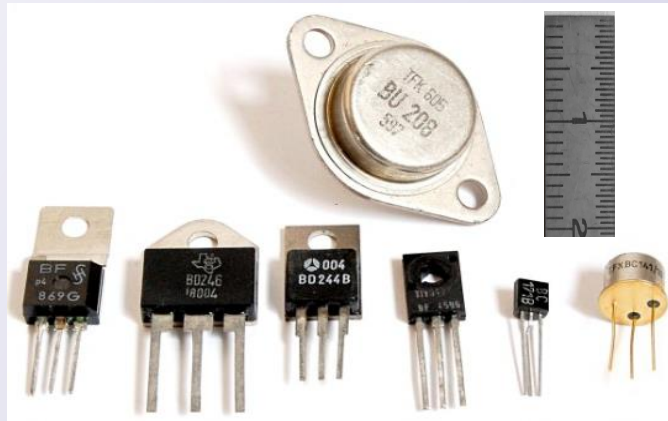

Le transistor bipolaire et ses symboles

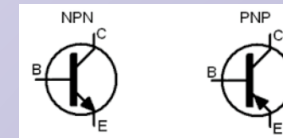

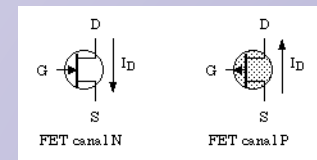Le transistor à effet de champ et ses symboles



Le transistor IGBT


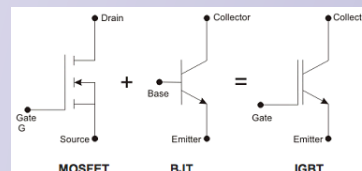


Schéma interne du NE555

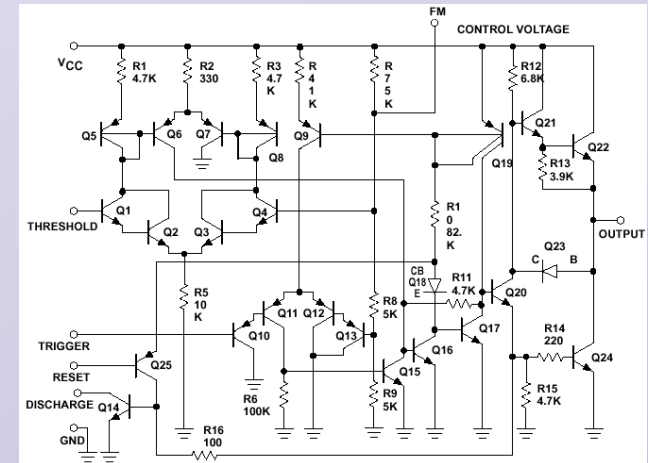




# Les composants « classiques »

## Le transistor bipolaire


$$I_e = I_c + I_b \text{ avec } I_c = \beta \cdot I_b$$
$$\text{d'où } I_e = I_b \times (\beta + 1)$$

$\beta \rightarrow$  Gain en courant du transistor

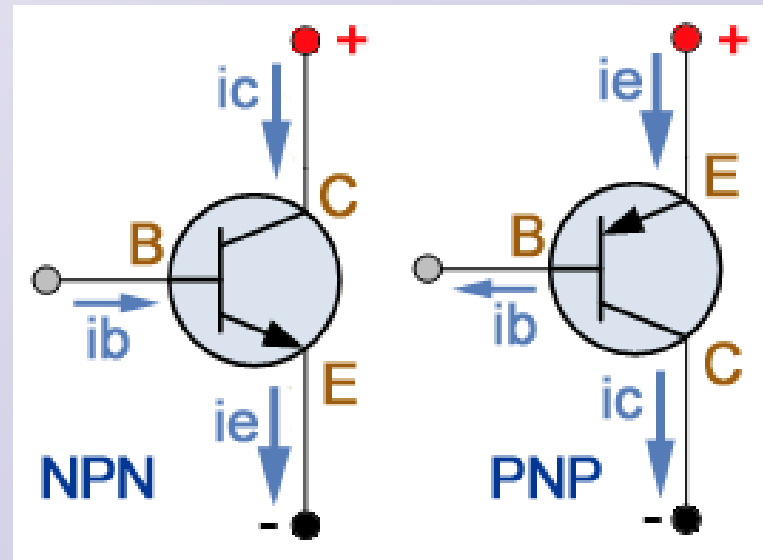
Si  $\beta$  grand alors  $I_e \approx I_c$



Transistor en interrupteur commandé

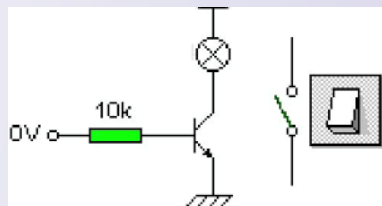


0V  $\rightarrow$  Lampe éteinte

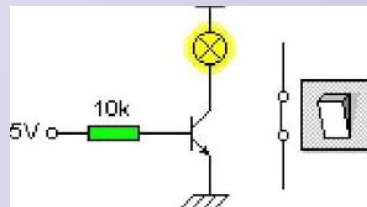


5V  $\rightarrow$  Lampe allumée

Amplificateur de courant

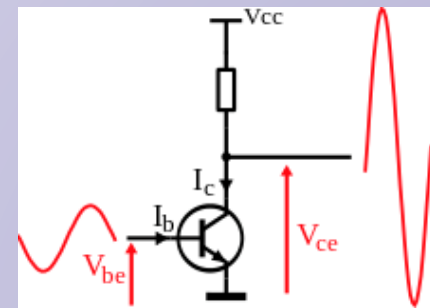





# Les composants « classiques »

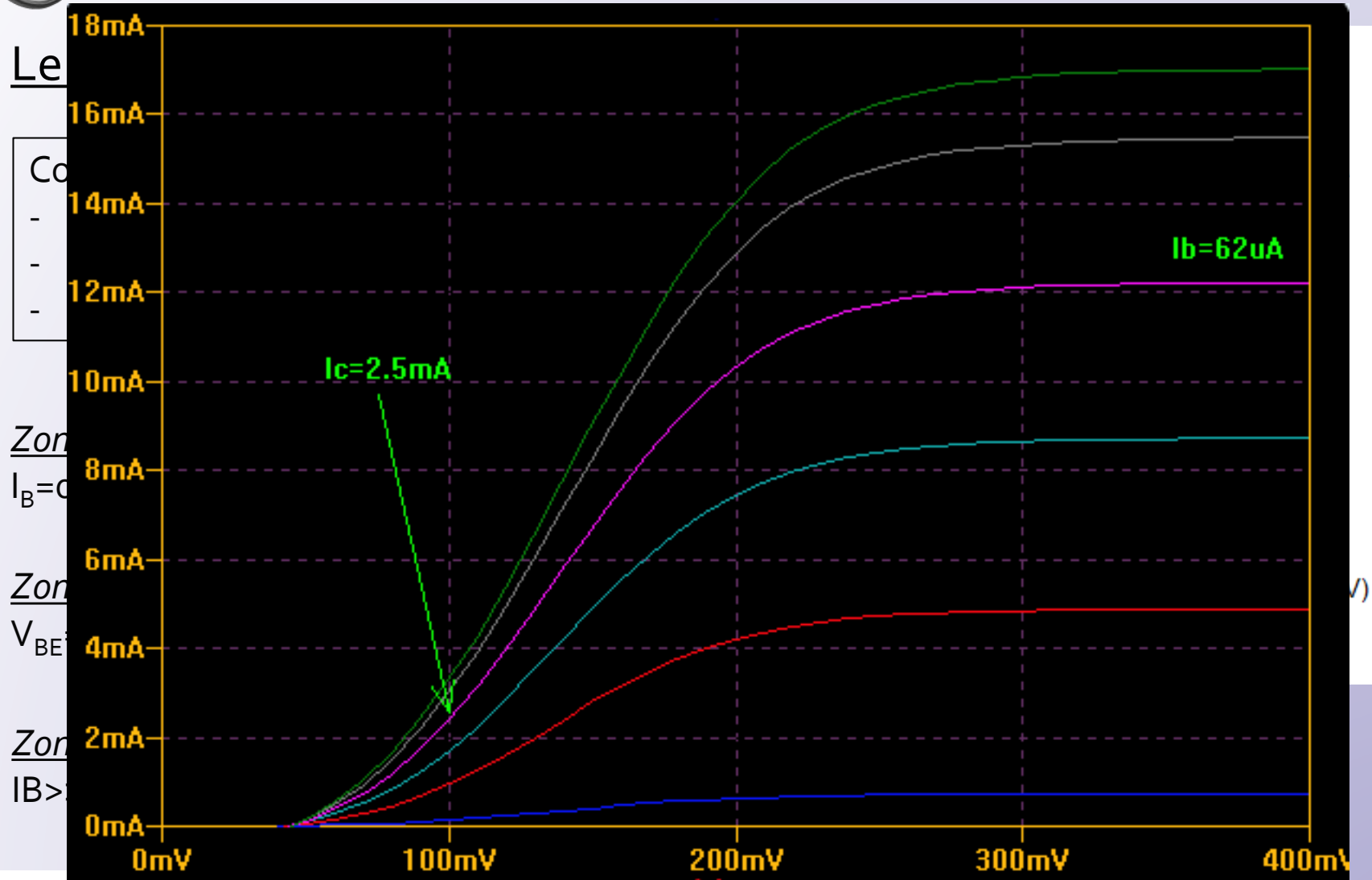



# Les composants « classiques »

## Le transistor bipolaire

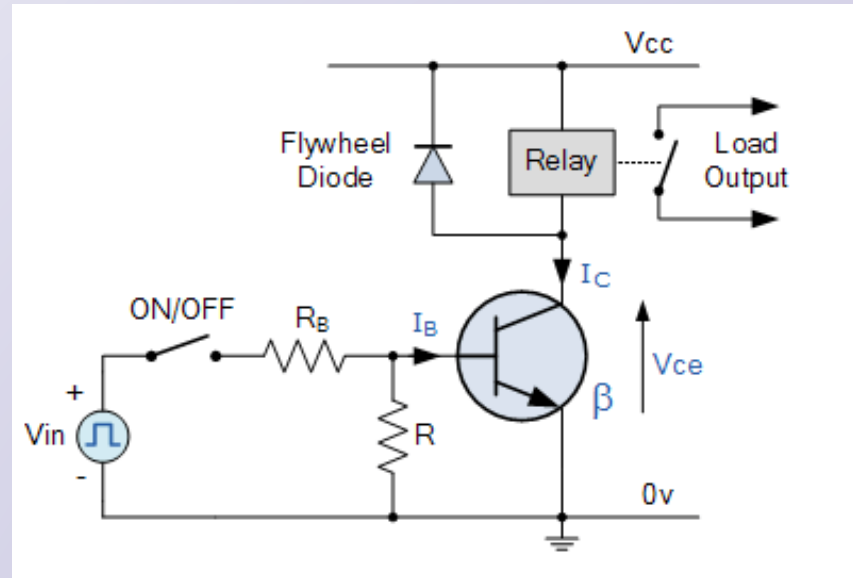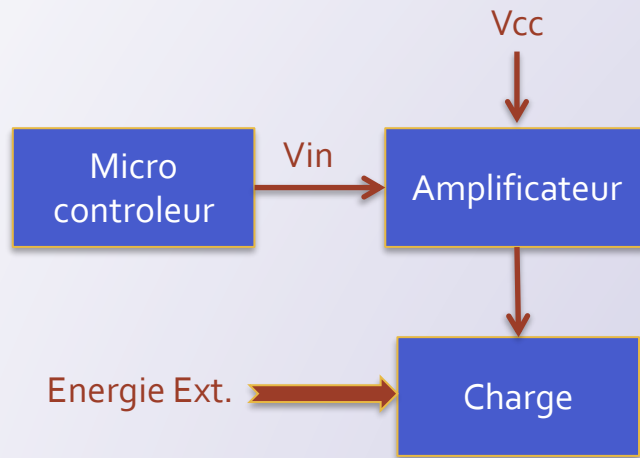

Si  $V_{in}=0V \Rightarrow I_B=0 \Rightarrow I_C=\beta \cdot I_B=0 \Rightarrow$  Transistor bloqué  $\Rightarrow$  Charge déconnectée

Si  $V_{in}=3,3V \Rightarrow I_B>0 \Rightarrow I_C=\beta \cdot I_B \Rightarrow V_{CE} \approx 0V \Rightarrow$  Transistor saturé  $\Rightarrow$  Relais activé  $\Rightarrow$  Charge connectée

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{0,2}{200} = 1mA$$



$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE}}{I_B} = \frac{3,3 - 0,7}{0,001} = 2,6KW$$





# Les composants « classiques »
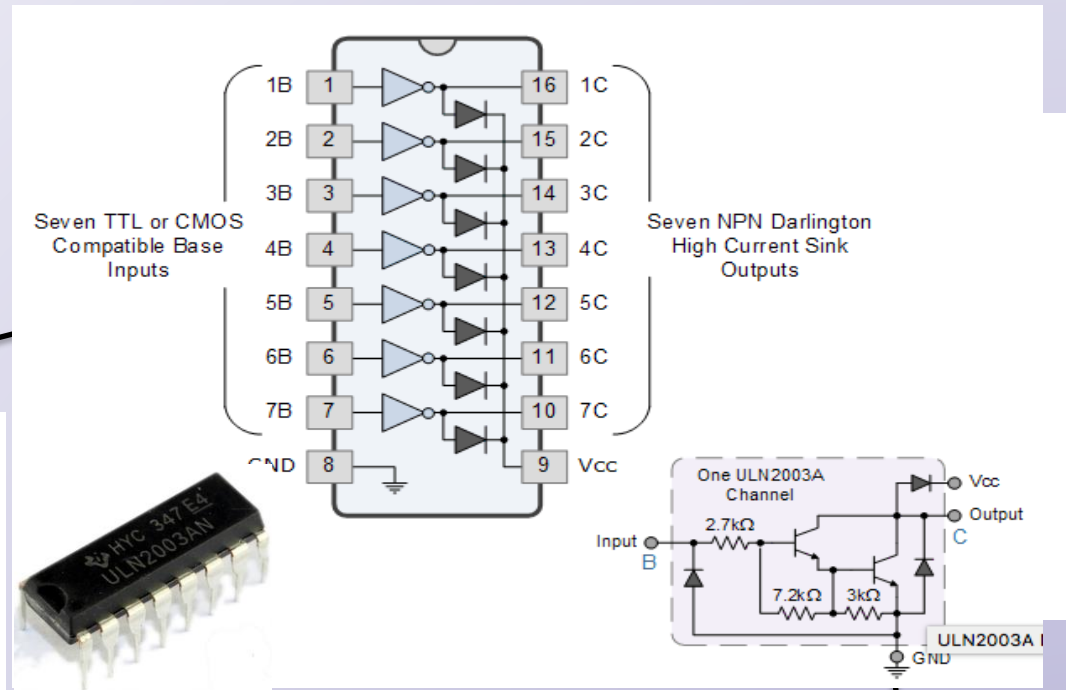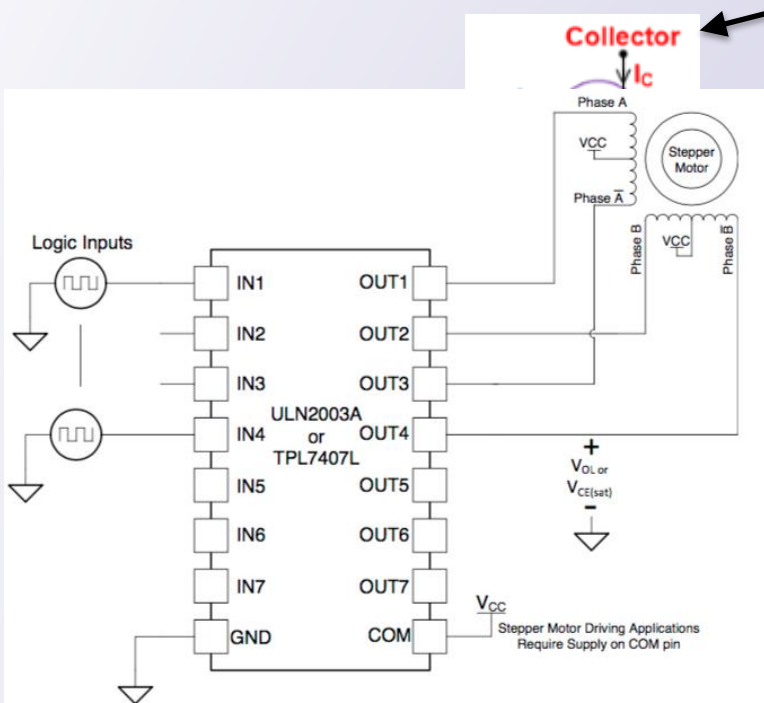
## Le transistor bipolaire

$$\beta = \beta_1 + \beta_2 + \beta_1\beta_2$$



## Pseudo-Darlington (Sziklay)

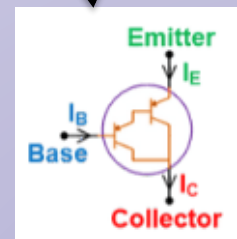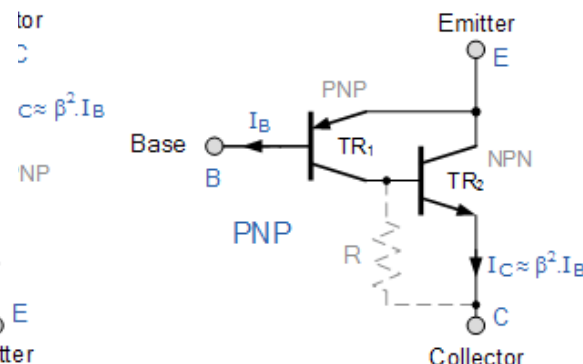







# Les composants « classiques »


## Le transistor bipolaire

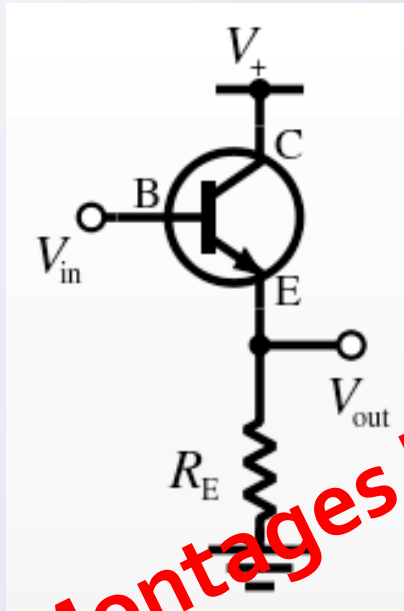

$$I_E = \frac{V_{IN} - V_{BE}}{R_E}$$

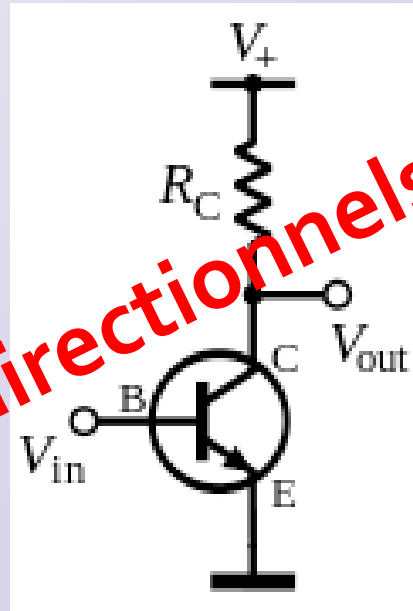

$$I_C = \frac{V^+ - V_{CE}}{R_C}$$

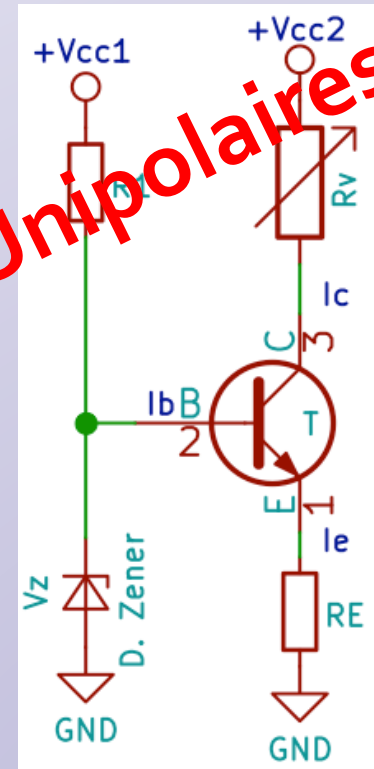


$$I_C = \frac{b}{b+1} \cdot \left( \frac{V_Z - V_{BE}}{R_E} \right)$$



# Les composants « classiques »


## Le transistor bipolaire

### Montage Push-Pull

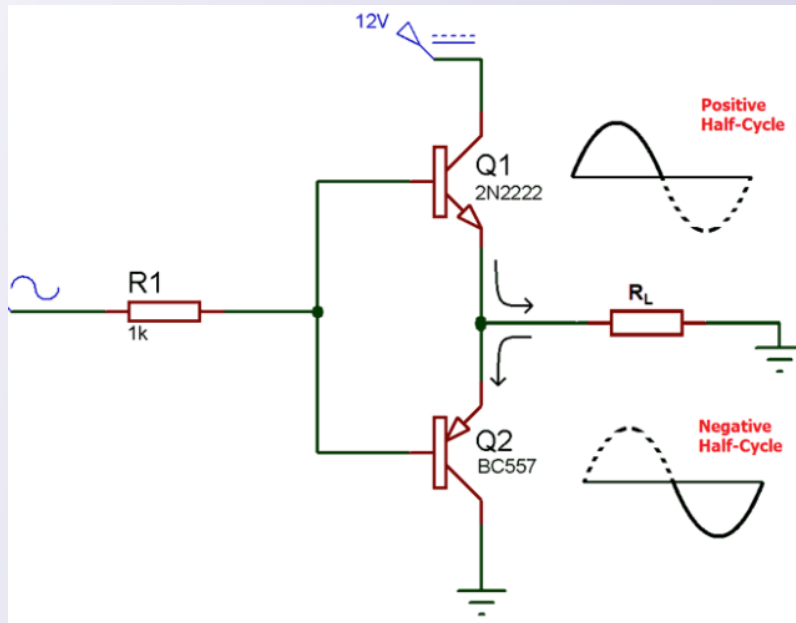

En bleu le signal d'entrée

En vert le signal de sortie

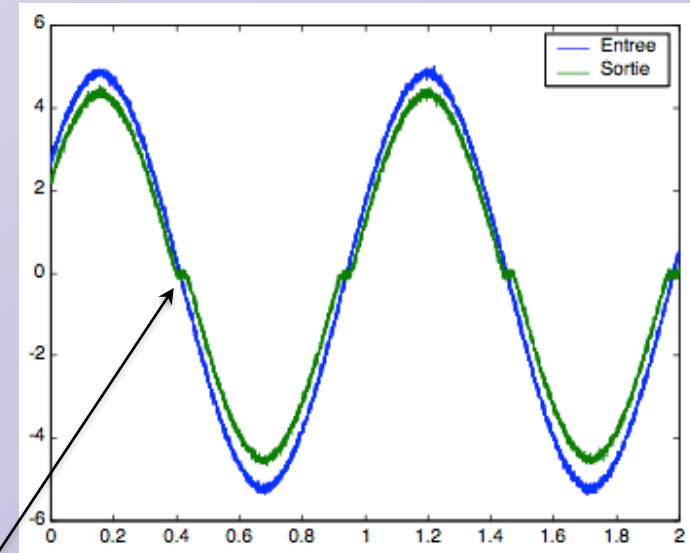



Distorsion sur  $V_s$  due au  $V_{be}$  des transistors




# Les composants « classiques »
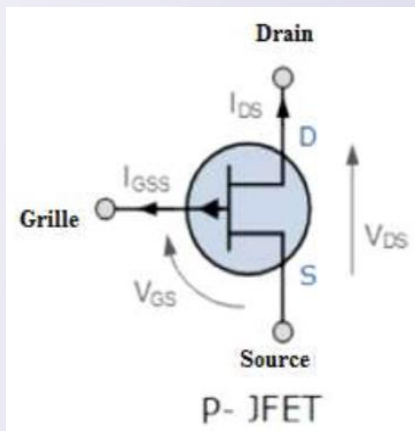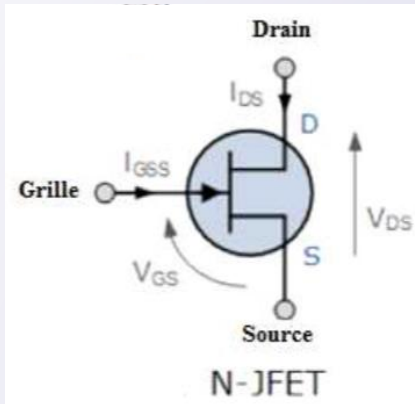
## Le transistor à effet de champ (FET)

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$



$$g_{m0} = 2 \times \frac{I_{DSS}}{|V_P|}$$

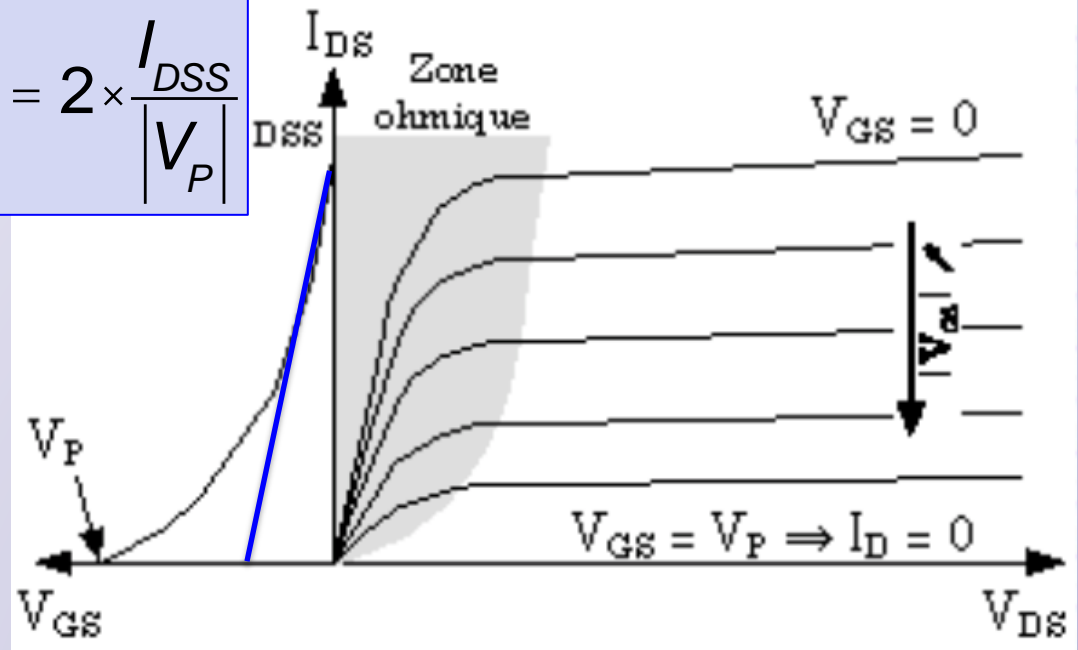

$$g_m = \frac{dI_{DS}}{dV_{GS}} = 2 \frac{I_{DSS}}{|V_P|} \left( 1 - \frac{|V_{GS}|}{|V_P|} \right)$$

$$g_m = g_{m0} \cdot \left( 1 - \frac{|V_{GS}|}{|V_P|} \right)$$

# Les composants « classiques »

Fin de la partie 1-1 : Électronique analogique

Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter.

Soit par mail : [etienne.bernard@univ-lorraine.fr](mailto:etienne.bernard@univ-lorraine.fr)

ou de vive voix à l'école - Bât.F – Bureau 210